
Lab Assignment: Microprocessor

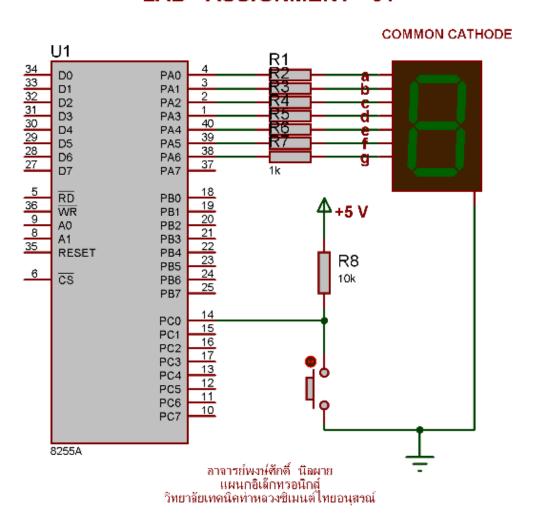ระบบนับการกดสวิทช์ 1 ตัว แสดงผลการนับด้วย 7-segment หนึ่งหลัก (ให้แสดงผลการนับแบบ วนรอบ 0 - 9) (10 คะแนน)






ระบบการนับการกดสวิทช์แบบ เพิ่ม- ลด โดยใช้สวิทช์สองตัว ตัวหนึ่งเป็นสวิชท์เพิ่มอีกตัวเป็นสวิทช์ ลด แสดงผลด้วย 7-segment หนึ่งหลัก(ให้แสดงผลการนับแบบวนรอบ 0 - 9)
(10 คะแนน)

R1 - R7 = 1 k**COMMON CATHODE** U1 R1 D0 PA0 3 D1 PA1 2 D2 PA2 ₹4 D3 PA3 R5 40 D4 PA4 Ro 39 PA5 R7 D5 PA6 D6 37 D7 PA7 **4**+5 V 18 \overline{RD} PB0 19 WR PB1 20 21 22 23 A0 PB2 PB3 RESET PB4 R9 R8 PB5 24 $\overline{\mathsf{cs}}$ 10k 10k PB6 25 PB7 14 PC0 15 PC1 16 PC2 17 PC3 13 PC4 12 PC5 เพิ่ม 🛮 11 ลด PC6 10 PC7 8255A

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ นิลผาย แผนกอิเล็กทรอนิกสู์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงขีเมนต์ไทยอนสรณ์


LAB - ASSIGNMENT - 02

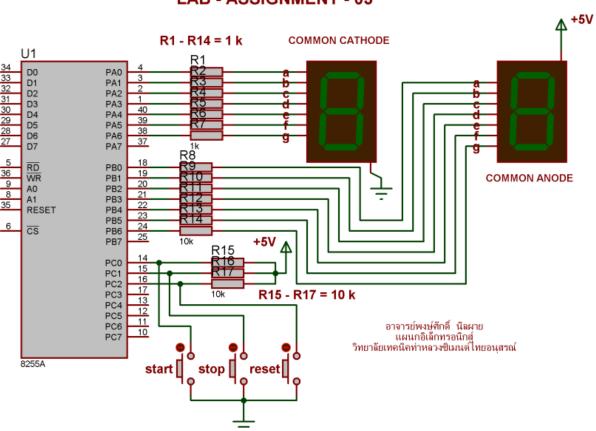3. โปรแกรมการนับเวลาหน่วยวินาที่ 2 หลัก โดยใช้ 7-segment มีสวิทช์ควบคุม start stop และ reset (10 คะแนน)



LAB - ASSIGNMENT - 03

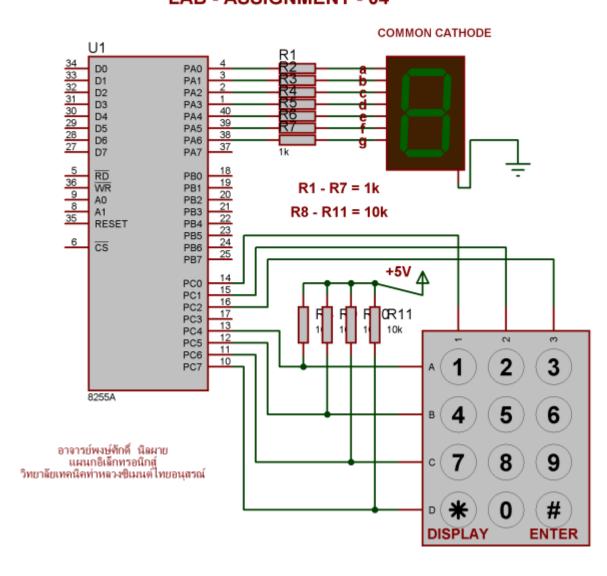
4. โปรแกรมการรับคีย์แบบ **key pad** แสดงผลการรับคีย์ด้วย **7-segment** หนึ่งหลัก โปรแกรมจะ จดจำตัวเลขที่ผู้ใช้กด สิ้นสุดการป้อนตัวเลขด้วยการกดคีย์ ENTER ผู้ใช้สามารถดูผลการกดตัวเลขได้ ด้วยคีย์ **display** โดยส่วนแสดงผลให้แสดงตัวเลขที่ผู้ใช้ป้อนตัวละ **1** วินาที **(20** คะแนน**)**



LAB - ASSIGNMENT - 04

5. ระบบการตรวจสอบ password 6 ตัวอักขระโดยให้ผู้ใช้ป้อนรหัส password ผ่านทาง key - pad ระบบจะตรวจสอบรหัส ถ้ารหัสถูกต้องให้แสดงผลเป็น 'PASS' ถ้ารหัสไม่ถูกต้องให้แสดงผลเป็น 'noPASS' โดยระบบจะแสดงผลการตรวจสอบค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที แล้วระบบจะเริ่มต้นใหม่ (20 คะแนน)

LAB - ASSIGNMENT - 05

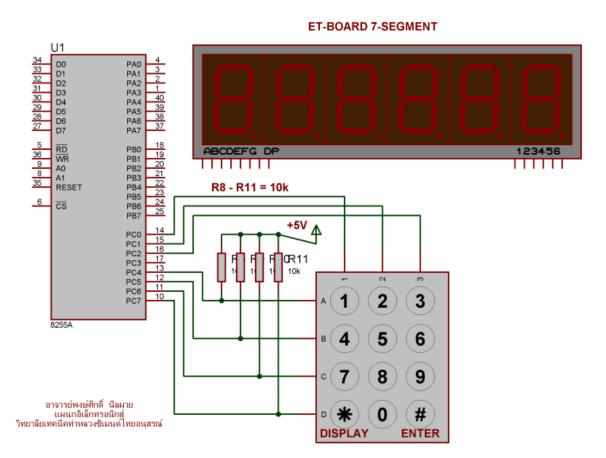

6. ระบบขับ stepping motor โดยมีปุ่มให้เลือกโหมดขับแบบ Full step/Half step ปรับความเร็ว ได้ 6 ระดับด้วย dip switch มีสวิทช์เลือกโหมด Forward, Reverse และปุ่ม Start, Stop ภาคแสดงผลใช้ 7-segment (ET-Board) เพื่อแสดงโหมดการขับมอเตอร์และระดับความเร็ว (30 กะแนน)

